

第 13 章 带有 Cache 及 TLB 和 FPU 的 CPU 设计

本章描述一个完整的流水线 CPU 的设计，包括整数部件、浮点部件、分开的指令 Cache 和数据 Cache 以及分开的指令 TLB 和数据 TLB。浮点部件能完成加减乘除和开方运算，Cache 完全由硬件控制，而 TLB 的维护需要软件介入。

TLB 不命中时产生异常信号，因此本章给出的 CPU 也包含了异常处理。TLB 维护指令只实现 tlbwi 和 tlbwr 两条指令。另外，我们在 Index 寄存器的第 30 位增设了一位 D (Data TLB)。当 D = 1 时，tlbwi 和 tlbwr 写数据 TLB；为 0 时写指令 TLB。本章给出 CPU 的 Verilog HDL 设计代码以及仿真波形。

13.1 Cache 和 TLB 的总体结构

我们已经在第 12 章介绍了 Cache 和 TLB 的工作原理及它们的 Verilog HDL 代码。本节的重点是如何使用它们，与整数部件和浮点部件以及主存有机地结合在一起，为 CPU 提供有效的存储器层次的管理。图 13.1 是简化的 TLB 与 Cache 之间的连接概念图。

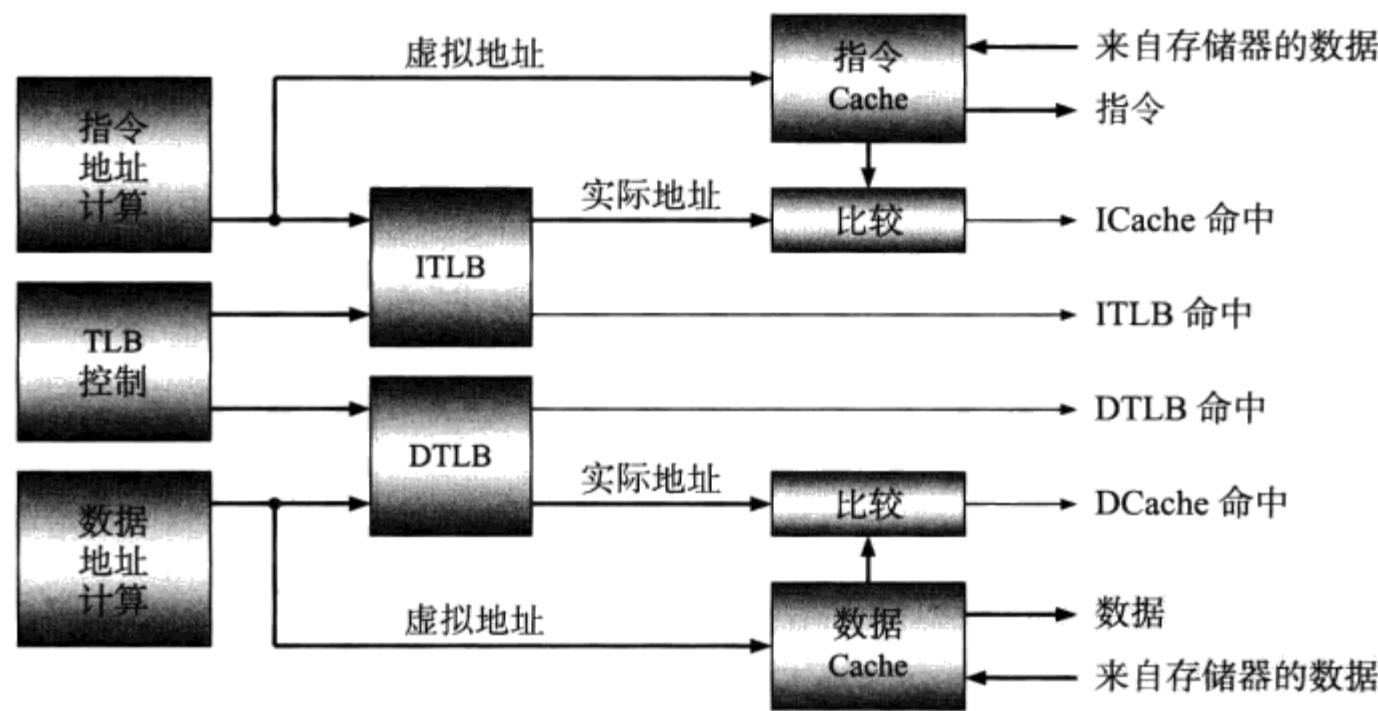


图 13.1 TLB 与 Cache 的连接

TLB 的作用是把 CPU 产生的虚拟地址快速地转换成存储器的实际地址。我们使用两个 TLB：指令 TLB (简称 ITLB) 和数据 TLB (简称 DTLB)，分别用于指令地址和数据地址的转换。为了设计简单起见，我们使用固定大小的 4KB 页面，TLB 的映像方式为全相联映像。

Cache 的作用是为 CPU 快速地提供指令和数据。我们也使用两个 Cache：指令

Cache 和数据 Cache。Cache 的映像方式为最简单的直接映像，标志位使用经过 TLB 转换过的实际地址。

13.2 与 Cache 有关的电路设计

13.2.1 指令 Cache 的 Verilog HDL 代码

我们已经在第 12 章介绍了数据 Cache 的设计方法并给出了它的 Verilog HDL 代码。指令 Cache 比数据 Cache 简单，因为 CPU 并不往指令 Cache 写任何东西。以下是指令 Cache 的 Verilog HDL 代码。请与数据 Cache 的代码进行比较。

```
module i_cache #(parameter A_WIDTH = 32, parameter C_INDEX = 6)
  (p_a, p_din, p_strobe, p_ready, cache_miss, clk, clrn,
   m_a, m_dout, m_strobe, m_ready);
  input [A_WIDTH-1:0] p_a;
  output [31:0] p_din;
  input p_strobe;
  output p_ready;
  output cache_miss;
  input clk, clrn;
  output [A_WIDTH-1:0] m_a;
  input [31:0] m_dout;
  output m_strobe;
  input m_ready;
  localparam T_WIDTH = A_WIDTH - C_INDEX - 2; // 1 block = 1 word
  reg d_valid [0:(1<<C_INDEX)-1];
  reg [T_WIDTH-1:0] d_tags [0:(1<<C_INDEX)-1];
  reg [31:0] d_data [0:(1<<C_INDEX)-1];
  wire [C_INDEX-1:0] index = p_a[C_INDEX+1:2];
  wire [T_WIDTH-1:0] tag = p_a[A_WIDTH-1:C_INDEX+2];
  // write to cache
  always @ (posedge clk or negedge clrn)
    if (clrn == 0) begin
      integer i;
      for (i = 0; i < (1 << C_INDEX); i = i + 1)
        d_valid[i] <= 1'b0;
    end else if (c_write)
      d_valid[index] <= 1'b1;
  always @ (posedge clk)
    if (c_write) begin
      d_tags[index] <= tag;
      d_data[index] <= c_din;
    end
  // read from cache
  wire valid = d_valid[index];
```

```
wire [T_WIDTH-1:0] tagout = d_tags[index];
wire [31:0] c_dout = d_data[index];
// cache control
wire cache_hit = valid & (tagout == tag); // hit
assign cache_miss = ~cache_hit;
assign m_a = p_a;
assign m_strobe = p_strobe & cache_miss ; // read on miss
assign p_ready = cache_hit | cache_miss & m_ready;
wire c_write = cache_miss & m_ready;
wire sel_out = cache_hit;
wire [31:0] c_din = m_dout;
assign p_din = sel_out? c_dout : m_dout;
endmodule
```

13.2.2 数据 Cache 和指令 Cache 与外部存储器的接口

因为有分开的指令 Cache 和数据 Cache，CPU 从指令 Cache 取指令的同时，也可以访问数据 Cache。但与存储器的接口只有一套，见图 13.2。

 


图 13.2 数据 Cache、指令 Cache 和存储器接口

图中左边的信号连接到 CPU 中的 IU 部分，右边的信号连接到主存。我们规定指令 Cache 的优先级比数据 Cache 高，即当两个 Cache 都不命中时，首先从存储器中取出指令。图中的 mux 和 cache_sel (demux) 电路的代码如下。

```
// mux, i_cache has higher priority than d_cache
sel_i = i_cache_miss;
```

```

mem_a      = sel_i ? m_i_a    : m_d_a;
mem_access = sel_i ? m_fetch  : m_ld_st;
mem_write  = sel_i ? 1'b0     : m_st;
// demux
m_i_ready  = mem_ready & sel_i;
m_d_ready  = mem_ready & ~sel_i;

```

13.2.3 Cache 不命中时流水线暂停的电路

Cache 不命中时，要访问存储器。在访问存储器期间，我们采用最简单的处理方法：暂停流水线。以下是 Cache 没有暂停流水线的条件：

```
no_cache_stall = ~(~i_ready | mldst & ~d_ready);
```

式中的 mldst 是流水线 MEM 级的信号，它表示当前在 MEM 级的指令是存储器访问指令。原有的流水线暂停信号 wpcir 还是控制 PC 和 IR，而 no_cache_stall 控制包括 PC 和 IR 在内的所有的流水线寄存器。

13.3 与 TLB 有关的电路设计

我们已经在第 12 章介绍了 TLB 模块本身的设计方法并给出了电路图。本节介绍如何使用它来实现对指令虚拟地址和数据虚拟地址的转换。与 Cache 的处理方法不同，当 ITLB 或 DTLB 不命中时，产生相应的异常信号，CPU 执行异常处理程序来填充 TLB。ITLB 和 DTLB 具有相同的结构，都使用 tlb_8_entry 模块。我们首先给出它的 Verilog HDL 代码，它等同于第 12 章的电路图 (见图 12.20)。

```

module tlb_8_entry (pte_in,tlbwi,tlbwr,index,vpn,memclk,clk,clrn,
                    random,pte_out,hit,vpn_index,vpn_found);
    input  [23:0] pte_in;
    input          tlbwi, tlbwr;
    input  [2:0] index;
    input  [19:0] vpn;
    input          memclk, clk, clrn;
    output [2:0] random;
    output [23:0] pte_out; // v d c c ppn
    output          hit;
    output [2:0] vpn_index;
    output          vpn_found;
    wire  [2:0] w_idx, ram_idx;
    wire          tlbw = tlbwi | tlbwr;
    rand3 rdm (clk,clrn,random);
    mux2x3 w_address (index,random,tlbwr,w_idx);
    mux2x3 ram_address (vpn_index,w_idx,tlbw,ram_idx);
    ram8x24 pte (ram_idx,pte_in,memclk,memclk,tlbw,pte_out);

```

```
cam8x20 valid_tag (memclk, vpn, w_idx, tlbw, vpn_index, vpn_found);
assign hit = pte_out[23] & vpn_found;
endmodule
```

13.3.1 指令 TLB (ITLB) 和数据 TLB (DTLB)

图 13.3 给出了两个 TLB 及周边电路的模块图。右边的两个输出信号 ip_{pte}.out 和 d_{pte}.out 分别是指令和数据实际存储器地址的页号。寄存器 Index 主要存放 TLB 项的号码，另外第 30 位指出是写 ITLB 还是写 DTLB (作者定义的)。EntryLo (只有一个) 主要存放存储器实际地址的页号，它的内容是从存储器页表读来的，当 TLB 不命中时被写入 TLB。

 


图 13.3 ITLB 和 DTLB

输入信号 ipattern 和 dpattern 各自都有两个来源：通常情况下来自于 CPU 虚拟地址的页号，用于匹配 TLB 来做地址转换；TLB 不命中时来自于 ENTRY_HI 寄存器，它的内容要被写入 TLB。ENTRY_HI 的内容实际上也是存储器虚拟地址的页号。两个信号的产生方法如下，其中 v_{pc} 是指令的虚拟存储器地址、malu 是数据的虚拟存储器地址。

```
ipattern = (itlbwi | itlbwr) ? enthi[19:0] : v_pc[31:12];
dpattern = (dtlbwi | dtlbwr) ? enthi[19:0] : malu[31:12];
```

13.3.2 TLB 不命中时异常信号的产生

并不是所有的存储器访问都要用 TLB 做地址转换。见图 12.24，当虚拟地址的最高两位为 10 时，只要把最高位的 1 改为 0，就得到实际地址。因此，当虚拟地址的最高两位为 10 时，要封锁 TLB 不命中时产生的异常信号。这部分的代码如下。

```
// mapped or unmapped
pc_unmapped = v_pc[31] & ~v_pc[30]; // 10x; v_pc: va of inst
ma_unmapped = malu[31] & ~malu[30]; // 10x; malu: va of data
// real addresses
pc      = pc_unmapped ? {1'b0,v_pc[30:0]} :
                        {ipte_out[19:0],v_pc[11:0]};
m_addr  = ma_unmapped ? {1'b0,malu[30:0]} :
                        {dpte_out[19:0],malu[11:0]};

// exceptions
itlb_exc = ~itlb_hit & ~pc_unmapped;
dtlb_exc = ~dtlb_hit & ~ma_unmapped & mldst;
```

其中，itlb_exc 是 ITLB 不命中的异常信号，dtlb_exc 是 DTLB 不命中的异常信号。我们规定 itlb_exc 的优先级比 dtlb_exc 高，即当二者同时为 1 时，首先处理 dtlb_exc。

13.3.3 与 TLB 不命中异常有关的寄存器

对 TLB 不命中异常的处理要用到一些特殊的寄存器，见图 13.4。注意有些寄存器的定义与 MIPS 不同。这些寄存器的意义如下所述。

 


图 13.4 与 TLB 不命中异常有关的寄存器

- 1) CPU 通过执行 tlbwi 指令，可以修改某个 TLB 项。寄存器 Index 的最低 3 位用来指定这个 TLB 项 (在我们的设计中，TLB 总共有 8 项)。第 30 位 D 用来指定是写 ITLB 还是写 DTLB。

- 2) 寄存器 EntryLo 只有一个，其中的 PFN 是存储器实际地址的页号；V 是有效位；D 和 C 没有使用。
- 3) 寄存器 Context 的内容是一个页表项在存储器中的实际地址。当 TLB 不命中时，CPU 使用这个地址从页表中读出一个页表项，将其写入 TLB。Context 中的高位部分 PTEBase 由 CPU 执行 mtc0 指令写入；低位部分 BadVPN 由硬件自动写入，它是引起 TLB 不命中异常的虚拟地址的页号。
- 4) 寄存器 EntryHi 中的 VPN 是虚拟地址的页号，由 CPU 设置。CPU 执行 tlbw 或 tlbr 指令时，把它写入 TLB。ProcessID 没有使用。
- 5) 寄存器 Status 中的 ExcEna 是 8 位异常允许位，其中第 4 位和第 5 位分别对应 itlb_exc 和 dtlb_exc。为 0 时，屏蔽相应的异常。当 CPU 响应异常时，把 Status 寄存器的内容左移 8 位以屏蔽进一步的异常 (作者的做法)。
- 6) 寄存器 Cause 中的 ExcCode 指出当前发生的是哪种异常：itlb_exc 和 dtlb_exc 的 ExcCode 分别定义为 4 和 5。
- 7) 寄存器 EPC 用来保存异常返回地址，由硬件自动写入。

以下描述 ITLB 和 DTLB 不命中产生异常时硬件需要完成的动作。图 13.5 所示的是在通常情况下出现 itlb_exc 时的流水线时序和保存返回地址的电路。

 


图 13.5 一般情况下的 ITLB_EXC

ITLB 不命中异常 itlb_exc 出现在取指令的 IF 级。此时的 ID 级要对该异常进行处理。处理动作包括：(1) 把引起异常的指令的虚拟地址保存到 EPC；(2) 把 4 写入 Cause 寄存器的 ExcCode 域；(3) Status 寄存器左移 8 位；(4) 把异常处理程序的入口地址写入 V_PC；(5) 产生废弃指令的信号 cancel。以上五个动作同时完成。

因为已经把异常处理程序的入口地址写入了 V_PC，所以 CPU 将执行程序以实现 ITLB 的修改。具体的做法稍后讨论。我们还是接着讲 ITLB 和 DTLB 异常。

图 13.6 所示的是在取延迟槽指令的情况下出现 `itlb_exc` 时的流水线时序和保存返回地址到 EPC 的电路。此时处在 ID 级的指令是转移指令，本来好好地要转移到目标地址，但由于出现了异常，必须要转移到异常处理程序的入口，因此保存到 EPC 的返回地址必须是转移指令的地址，即返回后重新执行转移指令。注意此时的 `V_PC` 指向的是延迟槽指令。为了能够得到转移指令的地址，我们增加了一个流水线寄存器 `PCD`。此时 `PCD` 中的内容就是转移指令的地址，把它保存到 EPC 中就行了。

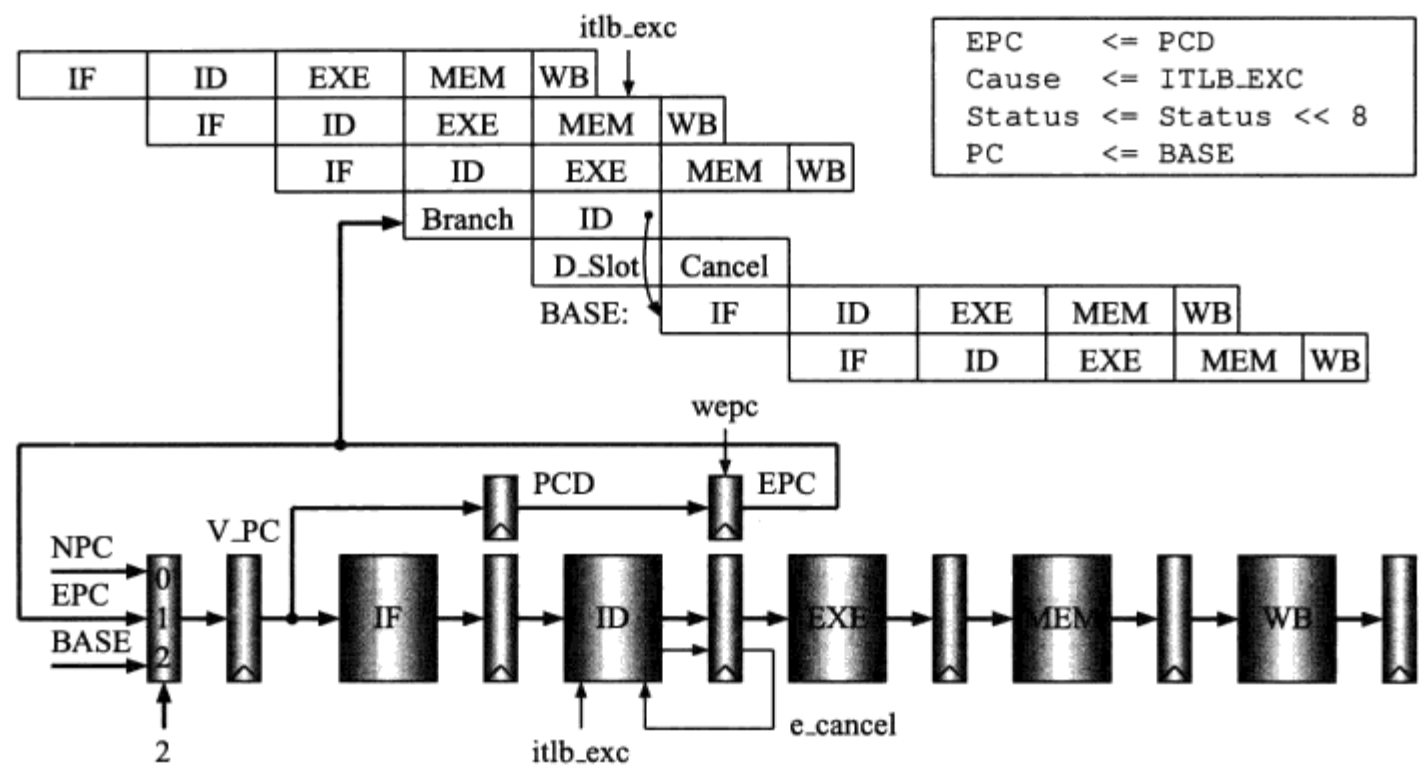


图 13.6 处在延迟槽的指令引起的 ITLB_EXC

DTLB 出现不命中异常就有一点点小麻烦了，它出现在流水线的 MEM 级，与 ITLB 的不命中异常出现在 IF 级相比，整整晚了 3 级。倒不是说保存返回地址有多麻烦，真正麻烦的是要废弃好多指令。

图 13.7 所示的是在通常情况下出现 `dtlb_exc` 时的流水线时序和保存返回地址的电路。要废弃的指令总共有 4 条，它们分别处在 IF、ID、EXE 和 MEM 级。废弃信号在 ID 级产生，“自废”没问题，但除此之外还要忙前忙后。废弃下一条 IF 级的指令也没问题，因为已经在 ITLB 不命中时演练过了。废弃 EXE 级指令的办法是把 EXE 级的控制信号在写入流水线寄存器之前封锁掉 (指令在 EXE 级不改变 CPU 状态)。废弃 MEM 级的指令时，不仅要把写入流水线寄存器的控制信号封锁掉，也要把在 MEM 级使用的写存储器信号封锁掉。写入 EPC 的返回地址在 PCM 中，即引起 DTLB 不命中异常的指令的地址。

图 13.8 所示的是处在延迟槽的指令引起 `dtlb_exc` 时的流水线时序和保存返回地址的电路。与 ITLB 的情况类似，返回地址应该是转移指令的地址，它在 `PCW` 寄存器中。废弃指令的动作与上述一般情况下的废弃指令的动作相同。

我们把以上 4 种情况加以总结，列在表 13.1 中。由此我们得到选择信号 `sepc` 的逻辑表达式如下。它选择不同的返回地址，选中的地址被写入 EPC 中。

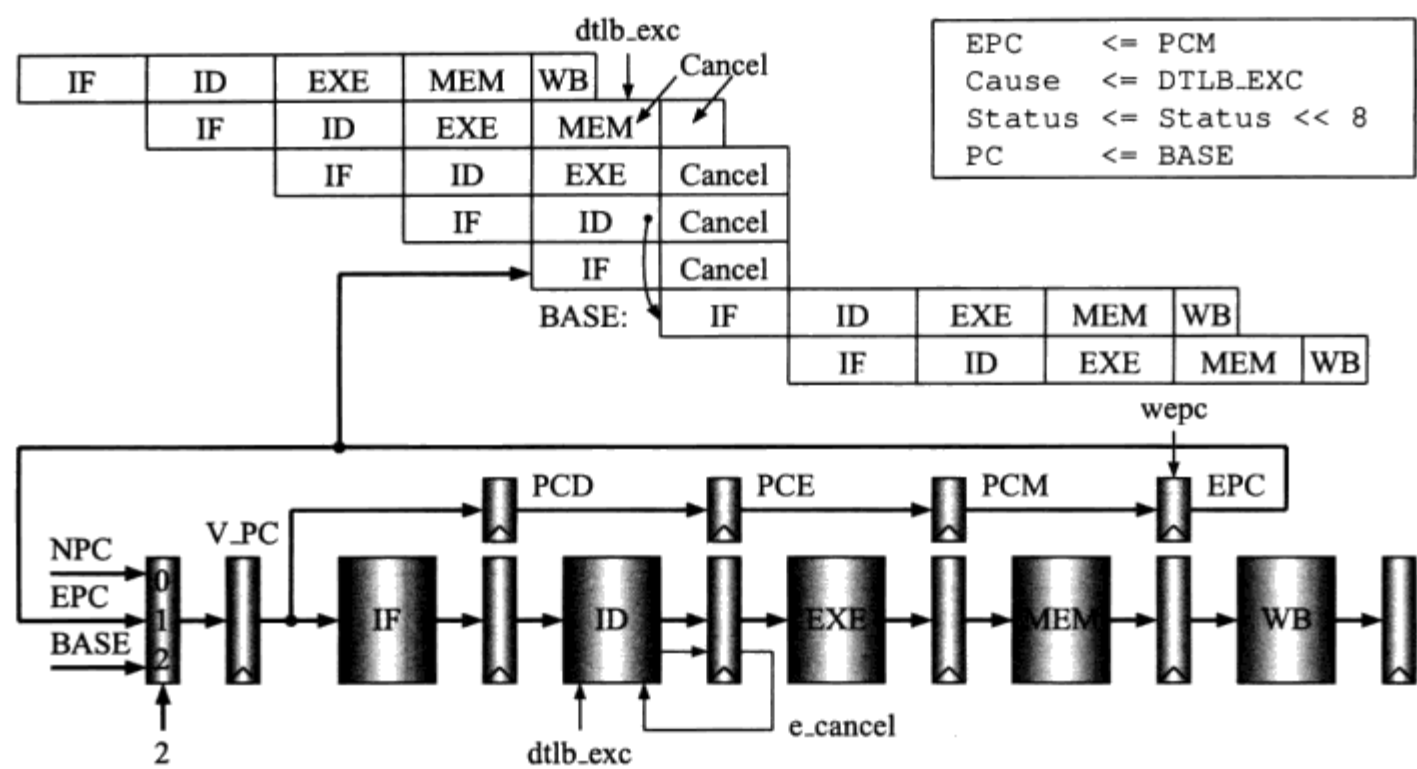


图 13.7 一般情况下的 DTLB_EXC

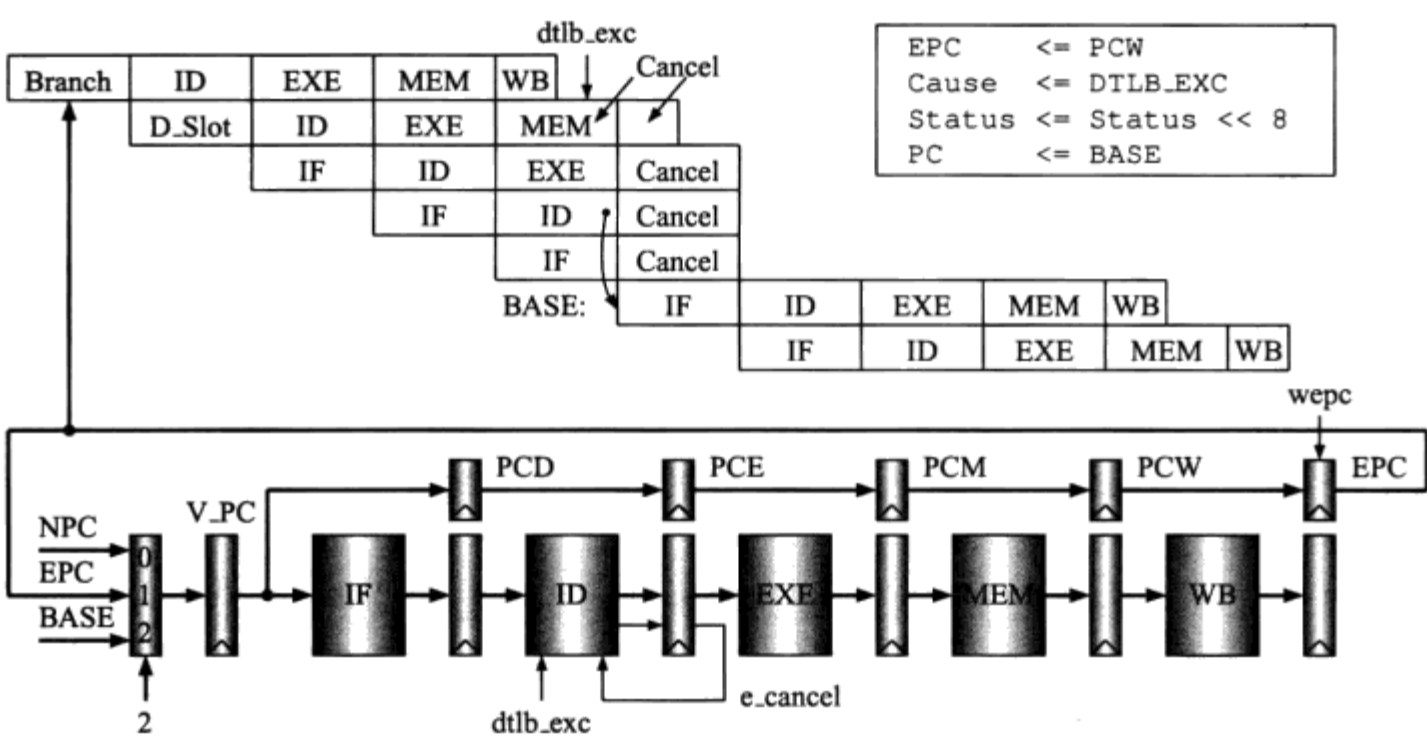


图 13.8 处在延迟槽的指令引起的 DTLB_EXC

表 13.1 为 EPC 选择返回地址

itlb_exc	dtlb_exc	isbr	wisbr	EPC	sepc[1:0]
1	x	0	x	V_PC	0 0
1	x	1	x	PCD	0 1
0	1	x	0	PCM	1 0
0	1	x	1	PCW	1 1

```
sepc[1] = ~itlb_exc & dtlb_exc;
sepc[0] = itlb_exc & isbr | ~itlb_exc & dtlb_exc & wisbr;
```

13.3.4 对 TLB 不命中异常的处理

当 TLB 不命中异常发生且异常没被屏蔽时，CPU 跳转到固定的地址 (BASE) 去执行异常处理程序。在我们的设计中，这个地址是 0x80000008。当 CPU 处理完异常，执行 `eret` 指令时，EPC 的内容要写入程序计数器中，以便实现从异常处理程序返回。因此我们在程序计数器的输入端加了一个多路器。多路器的输入及输入选择信号如下。其中 `exc` 是异常信号，`i_eret` 为 1 表示当前指令是 `eret`。

```
// sel_pc[1:0]: 00: npc; 01: epc; 10: EXC_BASE
sel_pc[1] = exc;
sel_pc[0] = i_eret;
```

当异常发生时，由 CPU 硬件将异常源写入 Cause 寄存器的 `ExcCode` 域。如前所述，我们把 `itlb_exc` 和 `dtlb_exc` 的 `ExcCode` 分别定义为 4 和 5。当 CPU 进入异常处理程序后，可根据这个 `ExcCode` 转入相应的程序去处理。我们的做法是设置一个跳转表 (`j_table`)，把 `ExcCode` 作为地址偏移量从跳转表得到入口地址，然后跳转到这个地址。以下的汇编程序演示这个过程 (程序中的 `EXC_BASE = BASE`)。

```
EXC_BASE:                                # exception/interrupt entry
0x80000008: mfc0 r26, C0_CAUSE             # read cp0 Cause reg
0x8000000c: andi r26, r26, 0x1c           # get ExcCode, 3 bits here
0x80000010: lui r27, 0x8000               # j_table address high
0x80000014: or r27, r27, r26              # j_table address low
0x80000018: lw r27, j_table(r27)          # get address from table
0x8000001c: nop                           #
0x80000020: jr r27                        # jump to that address
0x80000024: nop                           #

.data
j_table:                                # address table for exception and interrupt
0x80000040: 0x80000030 # 0. int_entry, addr. for interrupt
0x80000044: 0x8000003c # 1. sys_entry, addr. for Syscall
0x80000048: 0x80000054 # 2. uni_entry, addr. for Unimpl. inst.
0x8000004c: 0x80000068 # 3. ovf_entry, addr. for Overflow
0x80000050: 0x800000c0 # 4. itlb_entry, addr. for itlb miss
0x80000054: 0x80000140 # 5. dtlb_entry, addr. for dtlb miss
0x80000058: 0x80000000 # 6.
0x8000005c: 0x80000000 # 7.
```

比如当前的异常是 `dtlb_exc`，则跳转到地址 0x80000140。处理 `dtlb_exc` 异常的主要工作是为没命中的虚拟地址在 DTLB 中准备一个 TLB 项，填上实际地址的页号。

该页号从页表中得到。修改 TLB 的指令有两条：tlbwi 和 tlbwr。我们的演示程序使用了 tlbwi，该方法需要有一个 index 号码，用来指出写哪个 TLB 项。为此我们准备了一个计数器，每次写 TLB 时，都把它加 1 (用软件实现先进先出替换策略)。由于我们的 TLB 只有 8 项，因此只使用计数器的低 3 位。这 3 位计数器值连同 DTLB 标志 D 一起写入 Index 寄存器。寄存器 Context 中的内容实际上就是页表的存储器地址，我们可以从该地址得到实际地址的页号，把它写入 EntryLo 寄存器。我们还要设置 EntryHi 寄存器，它的内容应该是引起 DTLB 不命中的虚拟地址的页号。以上寄存器都设置好之后，执行 tlbwi 指令修改 TLB，然后返回。这部分程序如下。

```

0x80000140: lui    r27, 0x8000          # 0x800001fc: counter
0x80000144: lw     r26, 0x1fc(r27)   # load dtlb index counter
0x80000148: addi   r26, r26, 1       # index + 1
0x8000014c: andi   r26, r26, 7       # 3-bit index
0x80000150: sw     r26, 0x1fc(r27) # store index
0x80000154: lui    r27, 0x4000    # dtlb tag D (bit 30)
0x80000158: or     r26, r27, r26  # dtlb tag and index
0x8000015c: mtc0   r26, C0_INDEX   # move to c0 index
0x80000160: mfc0   r27, C0_CONTEXT # move from c0 context
0x80000164: lw     r26, 0x0(r27)  # get pte
0x80000168: mtc0   r26, C0_ENTRY_LO # move to c0 entry_lo
0x8000016c: sll    r26, r27, 10   # get bad vpn
0x80000170: srl    r26, r26, 12   # for c0 entry_hi
0x80000174: mtc0   r26, C0_ENTRY_HI # move to entry_hi
0x80000178: tlbwi                    # update dtlb
0x8000017c: eret                    # return from exception
0x80000180: nop                    #

```

13.4 带有 Cache 及 TLB 的 CPU 设计

13.4.1 带有 Cache 及 TLB 的 CPU 总体结构

图 13.9 给出的是带有 Cache 及 TLB 的 CPU 总体结构的示意图。图中的 IU/FPU 模块的基本结构与第 10 章描述的 CPU 相同，但增加了对 TLB 不命中异常的处理电路，包括跳转到异常处理程序及从中返回的电路、与 TLB 有关的寄存器和对相关指令的译码电路等。

与第 10 章的 CPU 不同的是当 CPU 复位时，程序计数器的初始值为 0x80000000，而不是 0x00000000。另外，为了测试 TLB 不命中异常，我们在测试程序中扩大了数据存储器的使用范围。为此，我们使用了不连续的 4 段物理存储器，它们分别存放：(1) 系统复位时的初始化程序和异常处理程序；(2) 用于虚拟存储器管理的页表；(3) 用于测试 IU/FPU 的用户程序；(4) 用户程序所使用的数据。以下给出 CPU 的 Verilog HDL 源代码。

 


图 13.9 带有 Cache 及 TLB 的 CPU 模块图

13.4.2 带有 Cache 及 TLB 的 CPU 的 Verilog HDL 代码

以下是最顶层模块 `cpu_cache_tlb_memory`，包括 CPU 和存储器。

```
module cpu_cache_tlb_memory (
    clock, memclock, resetn, v_pc, pc, inst, ealu, malu, walu, wn, wd, ww,
    stall_lw, stall_fp, stall_lwcl, stall_swcl, stall,
    mem_a, mem_data, mem_st_data, mem_access, mem_write, mem_ready);
    input  clock, memclock, resetn;
    output [31:0] v_pc, pc, inst, ealu, malu, walu;
    output [31:0] wd;
    output [4:0] wn;
    output ww, stall_lw, stall_fp, stall_lwcl, stall_swcl, stall;
    output [31:0] mem_a;
    output [31:0] mem_data;
    output [31:0] mem_st_data;
    output      mem_access;
    output      mem_write;
    output      mem_ready;
    // cpu
    cpu_cache_tlb cpucachetlb (
        clock, memclock, resetn, v_pc, pc, inst, ealu, malu, walu, wn, wd,
        ww, stall_lw, stall_fp, stall_lwcl, stall_swcl, stall, mem_a,
        mem_data, mem_st_data, mem_access, mem_write, mem_ready);
    // main memory
    physical_memory mem (mem_a, mem_data, mem_st_data, mem_access,
        mem_write, mem_ready, clock, memclock, resetn);
endmodule
```

以下是 CPU 模块 `cpu_cache_tlb`，包括 IU、Cache、TLB 和 FPU。

```
module cpu_cache_tlb
    (clock, memclock, resetn, v_pc, pc, inst, ealu, malu, walu, wn, wd, ww,
    stall_lw, stall_fp, stall_lwcl, stall_swcl, stall,
    mem_a, mem_data, mem_st_data, mem_access, mem_write, mem_ready);
```

```

input  clock, memclock, resetn;
output [31:0] v_pc, pc, inst, ealu, malu, walu;
output [31:0] wd;
wire    [31:0] e3d;
output  [4:0] wn;
wire    [4:0] eln, e2n, e3n;
output  ww, stall_lw, stall_fp, stall_lwcl, stall_swcl, stall;
wire    e; // for multithreading CPU, not used here
wire    [4:0] count_div, count_sqrt; // for testing
output [31:0] mem_a;
input  [31:0] mem_data;
output [31:0] mem_st_data;
output      mem_access;
output      mem_write;
input      mem_ready;
wire [31:0] qfa, qfb, fa, fb, dfa, dfb, mmo, wmo; // for iu
wire [4:0]  fs, ft, fd;
wire [2:0]  fc;
wire      fwdla, fwdlb, fwdfa, fwdfb, wf, fasmids;
wire      elw, e2w, e3w, wwfp;
wire      no_cache_stall;
iu_cache_tlb i_u (eln, e2n, e3n, elw, e2w, e3w, stall, 1'b0,
    dfb, e3d, clock, memclock, resetn, no_cache_stall,
    fs, ft, wmo, wrn, wwfp, mmo, fwdla, fwdlb, fwdfa, fwdfb, fd, fc, wf,
    fasmids, v_pc, pc, inst, ealu, malu, walu,
    stall_lw, stall_fp, stall_lwcl, stall_swcl, mem_a,
    mem_data, mem_st_data, mem_access, mem_write, mem_ready);
wire [4:0] wrn;
regfile2w fpr (fs, ft, wd, wn, ww, wmo, wrn, wwfp, ~clock, resetn,
    qfa, qfb);
mux2x32 fwd_f_load_a (qfa, mmo, fwdla, fa);
mux2x32 fwd_f_load_b (qfb, mmo, fwdlb, fb);
mux2x32 fwd_f_res_a  (fa, e3d, fwdfa, dfa);
mux2x32 fwd_f_res_b  (fb, e3d, fwdfb, dfb);
wire [1:0] elc, e2c, e3c; // for fpu
fpu fp_unit (dfa, dfb, fc, wf, fd, no_cache_stall, clock, resetn,
    e3d, wd, wn, ww, stall, eln, elw, e2n, e2w, e3n, e3w,
    elc, e2c, e3c, count_div, count_sqrt, e);
endmodule

```

以下是 IU 模块 iu_cache_tlb，包括 IU、Cache 和 TLB。

```

module iu_cache_tlb (
    eln, e2n, e3n, elw, e2w, e3w, stall, st,
    dfb, e3d, clock, memclock, resetn, no_cache_stall,
    fs, ft, wmo, wrn, wwfp, mmo, fwdla, fwdlb, fwdfa, fwdfb, fd, fc, wf, fasmids,

```

```

v_pc,pc,inst,ealu,malu,walu,
stall_lw,stall_fp,stall_lwcl,stall_swcl,
mem_a,mem_data,mem_st_data,mem_access,mem_write,mem_ready);
input [31:0] dfb,e3d;
input [4:0] eln,e2n,e3n;
input      elw,e2w,e3w, stall,st, clock,memclock,resetn;
output     no_cache_stall;
output [31:0] v_pc,pc,inst,ealu,malu,walu;
output [31:0] mmo,wmo;
output [4:0]  fs,ft,fd,wrn;
output [2:0]  fc;
output      wwfp, fwdla, fwdlb, fwdfa, fwdfb, wf, fasm;
output      stall_lw,stall_fp,stall_lwcl,stall_swcl;
output [31:0] mem_a;
input  [31:0] mem_data;
output [31:0] mem_st_data;
output      mem_access;
output      mem_write;
input      mem_ready;
parameter   EXC_BASE = 32'h80000008; // = base = BASE
wire [31:0] bpc,jpc,npc,pc4,ins,dpc4,inst,qa,qb,da,db,dimm,dc,dd;
wire [31:0] simm,epc8,alua,alub,ealu0,ealu1,ealu,sa,eb,mmo,wdi;
wire [5:0]  op,func;
wire [4:0]  rs,rt,rd,fs,ft,fd,drn,ern;
wire [3:0]  aluc;
wire [1:0]  pcsource,fwda,fwdb;
wire        wpcir;
wire        wreg,m2reg,wmem,aluimm,shift,jal;
wire [31:0] qfa,qfb,fa,fb,dfa,dfb,efb,e3d;
wire [4:0]  eln,e2n,e3n,wn;
wire [2:0]  fc;
wire [1:0]  elc,e2c,e3c;
reg ewfp,ewreg,em2reg,ewmem,ejal,efwdf,ealuimm,eshift;
reg mwfp,mwreg,mm2reg,mwmem;
reg wwfp,wwreg,wm2reg;
reg [31:0] epc4,ea,ed,eimm,malu,mb,wmo,walu;
reg [4:0]  ern0,mrn,wrn;
reg [3:0]  ealuc;
// IF
p_c vpc (next_pc,clock,resetn,wpcir&no_cache_stall,v_pc); // VPC
cla32 pc_plus4 (v_pc,32'h4,1'b0,pc4); // VPC+4
mux4x32 nextpc (pc4,bpc,da,jpc,pcsource,npc); // Next PC
wire tlbi,tlbw;
wire itlbi = tlbi & ~index[30]; // itlb write
wire itlbw = tlbw & ~index[30];
wire dtlbi = tlbi &  index[30]; // dtlb write
wire dtlbw = tlbw &  index[30];

```



```

wire [19:0] ipattern = (itlbwi | itlbwr) ? enthi[19:0] : v_pc[31:12];
wire pc_unmapped = v_pc[31] & ~v_pc[30]; // 10x
assign pc = pc_unmapped ? {1'b0, v_pc[30:0]} : {ipte_out[19:0], v_pc[11:0]};
wire [2:0] irandom;
wire [23:0] ipte_out;
wire itlb_hit;
wire [2:0] ivpn_index;
wire ivpn_found;
tlb_8_entry itlb (entlo[23:0], itlbwi, itlbwr, index[2:0], ipattern,
                  memclock, clock, resetn,
                  irandom, ipte_out, itlb_hit, ivpn_index, ivpn_found);
wire itlb_exc = ~itlb_hit & ~pc_unmapped;
wire i_ready, i_cache_miss;
i_cache icache (pc, ins, 1'b1, i_ready, i_cache_miss, clock, resetn,
                m_i_a, mem_data, m_fetch, m_i_ready);
// IF-ID pipeline registers
dffe32 pc_4_r (pc4, clock, resetn, wpcir&no_cache_stall, dpc4); // PC4
dffe32 inst_r (ins, clock, resetn, wpcir&no_cache_stall, inst); // IR
dffe32 pcd_r (v_pc, clock, resetn, wpcir&no_cache_stall, pcd); // PCD
wire [31:0] pcd;
// ID
assign op = inst[31:26];
assign rs = inst[25:21];
assign rt = inst[20:16];
assign rd = inst[15:11];
assign ft = inst[20:16];
assign fs = inst[15:11];
assign fd = inst[10:6];
assign func = inst[5:0];
assign simm = {{16{sext&inst[15]}}, inst[15:0]};
assign jpc = {dpc4[31:28], inst[25:0], 2'b00}; // jump target
cla32 br_addr (dpc4, {simm[29:0], 2'b00}, 1'b0, bpc); // branch target
regfile rf (rs, rt, wdi, wrn, wwreg, ~clock, resetn, qa, qb); // reg file
mux4x32 alu_a (qa, ealu, malu, mmo, fwda, da); // forward A
mux4x32 alu_b (qb, ealu, malu, mmo, fwdb, db); // forward B
wire swfp, regrt, sext, fwdf, fwdfe, wfpr;
mux2x32 store_f (db, dfb, swfp, dc); // swc1
mux2x32 fwd_f_d (dc, e3d, fwdf, dd); // forward fp result
wire rsrtequ = ~(da^db); // rsrtequ = (da == db)
mux2x5 des_reg_no (rd, rt, regrt, drn); // destination reg
wire wepc, wcau, wsta, isbr, cancel, exc, ldst;
wire [1:0] sepc, selpc;
control cu (op, func, rs, rt, rd, fs, ft, rsrtequ, // control unit
            ewfpr, ewreg, em2reg, ern, // from iu
            mwfpr, mwreg, mm2reg, mrn, // from iu
            elw, eln, e2w, e2n, e3w, e3n, stall, st, // from fpu
            pcsource, wpcir, wreg, m2reg, wmem, jal, aluc, // iu

```

```

        sta,aluimm,shift,sext,regrt,fwda,fwdb,        // iu
        swfp,fwdf,fwdfe,wfpr,                        // used by iu
        fwdla,fwdlb,fwdfa,fwdfb,fc,wf,fasmds,        // used by fpu
        stall_lw,stall_fp,stall_lwcl,stall_swcl,      // for testing
        windex,wentlo,wcontx,wenthi,rc0,wc0,tlbwi,tlbwr, // for tlb
        c0rn,wepc,wcau,wsta,isbr,sepc,ancel,cause,exc,selpc,ldst,
        wisbr,ecancel,itlb_exc,dtlb_exc);
wire [31:0] index; // cp0 reg 0: index
wire [31:0] entlo; // cp0 reg 2: entry lo
reg  [31:0] contx; // cp0 reg 4: context
wire [31:0] enthi; // cp0 reg 9: entry hi
wire        windex,wentlo,wcontx,wenthi; // write enables
wire        rc0,wc0; // read,write c0 res
wire [1:0]  c0rn;    // c0 reg # for mux
dffe32 c0_Index (db,clock,resetn,windex&no_cache_stall,index); // index
dffe32 c0_Entlo (db,clock,resetn,wentlo&no_cache_stall,entlo); // entlo
dffe32 c0_Enthi (db,clock,resetn,wenthi&no_cache_stall,enthi); // enthi
always @(negedge resetn or posedge clock) // contx
    if (resetn == 0) begin
        contx <= 0;
    end else begin
        if (wcontx) contx[31:22] <= db[31:22]; // PTEBase
        if (itlb_exc) contx[21:0] <= {v_pc[31:12],2'b00}; // BadVPN
        else if (dtlb_exc) contx[21:0] <= {malu[31:12],2'b00};
    end
wire [31:0] sta,cau,epc,sta_in,cau_in,epc_in, // for exception
            stalr,epcin,epc10,cause,c0reg,next_pc;
dffe32 c0_Status (sta_in,clock,resetn,wsta&no_cache_stall,sta); // sta
dffe32 c0_Cause  (cau_in,clock,resetn,wcau&no_cache_stall,cau); // cau
dffe32 c0_EPC    (epc_in,clock,resetn,wepc&no_cache_stall,epc); // epc
mux2x32 sta_mx (stalr,db,wc0,sta_in); // mux for Status reg
mux2x32 cau_mx (cause,db,wc0,cau_in); // mux for Cause reg
mux2x32 epc_mx (epcin,db,wc0,epc_in); // mux for EPC reg
mux2x32 sta_lr ({8'h0,sta[31:8]},{sta[23:0],8'h0},exc,stalr);
mux4x32 epc_04 (v_pc,pcd,pcm,pcw,sepc,epcin); // epc source
mux4x32 irq_pc (npc,epc,EXC_BASE,32'h0,selpc,next_pc); // for PC
mux4x32 fromc0 (contx,sta,cau,epc,ec0rn,c0reg); // for mfc0
// ID-EXE pipeline registers
reg [31:0] pce;
reg  [1:0] ec0rn;
reg        erc0,ecancel,eisbr,eldst;
always @(negedge resetn or posedge clock)
    if (resetn == 0) begin
        ewfpr <= 0;          ewreg <= 0;
        em2reg <= 0;          ewmem <= 0;
        ejal   <= 0;          ealuimm <= 0;
        efwdfe <= 0;          ealuc  <= 0;
    end

```

```

    eshift <= 0;          epc4    <= 0;
    ea      <= 0;          ed      <= 0;
    eimm    <= 0;          ern0    <= 0;
    erc0    <= 0;          ec0rn   <= 0;
    ecancel <= 0;          eisbr   <= 0;
    pce     <= 0;          eldst   <= 0;
end else if (no_cache_stall) begin
    ewfpr <= wfpr;        ewreg   <= wreg;
    em2reg <= m2reg;       ewmem   <= wmem;
    ejal   <= jal;         ealuimm <= aluimm;
    efwdfe <= fwdfe;       ealuc   <= aluc;
    eshift <= shift;       epc4    <= dpc4;
    ea     <= da;          ed      <= dd;
    eimm    <= simm;        ern0    <= drn;
    erc0    <= rc0;         ec0rn   <= c0rn;
    ecancel <= cancel;     eisbr   <= isbr;
    pce     <= pcd;         eldst   <= ldst;
end
// EXE
cla32 ret_addr (epc4,32'h4,1'b0,epc8); // PC+8
assign sa = {eimm[5:0],eimm[31:6]}; // shift amount
mux2x32 alu_ina (ea,sa,eshift,alua); // ALU input A
mux2x32 alu_inb (eb,eimm,ealuimm,alub); // ALU input B
mux2x32 save_pc8 (ealu0,epc8,ejal,ealu1); // PC+8 if jal
mux2x32 read_cr0 (ealu1,c0reg,erc0,ealu); // read c0 regs
wire z;
alu al_unit (alua,alub,ealuc,ealu0,z); // ALU
assign ern = ern0 | {5{ejal}}; // r31 for jal
mux2x32 fwd_f_e (ed,e3d,efwdfe,eb); // forward fp result
// EXE-MEM pipeline registers
reg [31:0] pcm;
reg      misbr,mldst;
always @(negedge resetn or posedge clock)
    if (resetn == 0) begin
        mwfpr <= 0;          mwreg   <= 0;
        mm2reg <= 0;          mwmem   <= 0;
        malu   <= 0;          mb      <= 0;
        mrn    <= 0;          misbr   <= 0;
        pcm    <= 0;          mldst   <= 0;
    end else if (no_cache_stall) begin
        mwfpr <= ewfpr & ~dtlb_exc; // cancel
        mwreg <= ewreg & ~dtlb_exc; // cancel
        mwmem <= ewmem & ~dtlb_exc; // cancel
        mldst <= eldst & ~dtlb_exc; // cancel
        mm2reg <= em2reg;
        malu   <= ealu;          mb      <= eb;
        mrn    <= ern;          misbr   <= eisbr;
    end

```

```

        pcm      <= pce;
    end
// MEM
wire [19:0] dpattern = (dtlbwi | dtlbwr) ? enthi[19:0] : malu[31:12];
wire ma_unmapped    = malu[31] & ~malu[30]; // 10x; malu: va of data
wire [31:0] m_addr   = ma_unmapped? {1'b0,malu[30:0]} :
                        {dpte_out[19:0],malu[11:0]};

wire [2:0] drandom;
wire [23:0] dpte_out;
wire       dtlb_hit;
wire [2:0] dvpn_index;
wire       dvpn_found;
tlb_8_entry dtlb (entlo[23:0], dtlbwi, dtlbwr, index[2:0], dpattern,
                  memclock, clock, resetn,
                  drandom, dpte_out, dtlb_hit, dvpn_index, dvpn_found);
wire dtlb_exc = ~dtlb_hit & ~ma_unmapped & mldst;
wire d_ready;
wire w_mem = mwmem & ~dtlb_exc; // cancel sw/swcl in mem stage
d_cache dcache (m_addr,mb,mmo,mldst,w_mem,d_ready,clock,resetn,
                m_d_a,mem_data,mem_st_data,m_ld_st,m_st,m_d_ready);
// MEM-WB pipeline registers
reg [31:0] pcw;
reg        wisbr;
always @(negedge resetn or posedge clock)
    if (resetn == 0) begin
        wwfpr <= 0;          wwreg <= 0;
        wm2reg <= 0;         wmo <= 0;
        walu <= 0;           wrn <= 0;
        pcw <= 0;           wisbr <= 0;
    end else if (no_cache_stall) begin
        wwfpr <= mwfpr & ~dtlb_exc; // cancel lwcl in wb stage
        wwreg <= mwreg & ~dtlb_exc; // cancel lw   in wb stage
        wm2reg <= mm2reg;          wmo <= mmo;
        walu <= malu;             wrn <= mrn;
        pcw <= pcm;              wisbr <= misbr;
    end
end
// WB
mux2x32 wb_sel (walu,wmo,wm2reg,wdi);
// for main_memory access
wire m_fetch,m_ld_st,m_st;
wire [31:0] m_i_a,m_d_a;
// mux, i_cache has higher priority than d_cache
wire       sel_i = i_cache_miss;
assign     mem_a = sel_i? m_i_a : m_d_a;
assign mem_access = sel_i? m_fetch : m_ld_st;
assign mem_write  = sel_i? 1'b0 : m_st;
// demux

```

```

wire  m_i_ready  = mem_ready & sel_i;
wire  m_d_ready  = mem_ready & ~sel_i;
assign no_cache_stall = ~(~i_ready | mldst & ~d_ready);
endmodule

```

以下是控制部件模块 control。

```

module control (op,func,rs,rt,rd,fs,ft,rsrtequ,          // control unit
               ewfpr,ewreg,em2reg,ern,                  // from iu
               mwfpr,mwreg,mm2reg,mrn,                  // from iu
               elw,eln,e2w,e2n,e3w,e3n,stall_div_sqrt,st, // from fpu
               pcsource,wpcir,wreg,m2reg,wmem,jal,aluc,  // iu
               sta,aluimm,shift,sext,regrt,fwda,fwdb,    // iu
               swfp,fwdf,fwdfe,wfpr,                    // for lwcl,swcl
               fwdla,fwdlb,fwdfa,fwdfb,fc,wf,fasmids,    // used by fpu
               stall_lw,stall_fp,stall_lwcl,stall_swcl,  // for testing
               windex,wentlo,wcontx,wenthi,rc0,wc0,tlbwi,tlbwr, // for tlb
               c0rn,wepc,wcau,wsta,isbr,sepc,cancel,cause,exc,selpc,ldst,
               wisbr,ecancel,itlb_exc,dtlb_exc);

input  rsrtequ, ewreg,em2reg,ewfpr, mwreg,mm2reg,mwfpr;
input  elw,e2w,e3w,stall_div_sqrt,st;
input  [5:0] op,func;
input  [4:0] rs,rt,rd,fs,ft,ern,mrn,eln,e2n,e3n;
input  [31:0] sta; // IM[7:0] : x,x,dtlb_exc,itlb_exc,ov,unimpl,sys,int
output wpcir,wreg,m2reg,wmem,jal,aluimm,shift,sext,regrt;
output swfp,fwdf,fwdfe;
output fwdla,fwdlb,fwdfa,fwdfb;
output wfpr,wf,fasmids;
output [1:0] pcsource,fwda,fwdb;
output [3:0] aluc;
output [2:0] fc;
output stall_lw,stall_fp,stall_lwcl,stall_swcl; // for testing
output windex,wentlo,wcontx,wenthi,rc0,wc0,tlbwi,tlbwr; // for tlb
output [1:0] c0rn,sepc,selpc;
output wepc,wcau,wsta,isbr,cancel,exc,ldst;
output [31:0] cause;
input  wisbr,ecancel,itlb_exc,dtlb_exc;

assign ldst = (i_lw | i_sw | i_lwcl | i_swcl) & ~ecancel & ~dtlb_exc;
assign isbr = i_beq | i_bne | i_j | i_jal;
// itlb_exc dtlb_exc isbr wisbr EPC   sepc[1:0]
// 1      x      0      x      V_PC  0 0
// 1      x      1      x      PCD   0 1
// 0      1      x      0      PCM   1 0
// 0      1      x      1      PCW   1 1
assign sepc[1] = ~itlb_exc & dtlb_exc;
assign sepc[0] = itlb_exc & isbr | ~itlb_exc & dtlb_exc & wisbr;
assign exc     = itlb_exc & sta[4] | dtlb_exc & sta[5]; // mask

```

```

assign cancel = exc;
// sel_pc
// 0 0 : npc
// 0 1 : epc
// 1 0 : EXC_BASE
// 1 1 : x
assign sel_pc[1] = exc;
assign sel_pc[0] = i_eret;
// op      rs      rt      rd      func
// 010000 00100 xxxxx xxxxx 00000 000000 mtc0 rt, rd; c0[rd] <-- gpr[rt]
// 010000 00000 xxxxx xxxxx 00000 000000 mfc0 rt, rd; gpr[rt] <-- c0[rd]
// 010000 10000 00000 00000 00000 000010 tlbwi
// 010000 10000 00000 00000 00000 000110 tlbwr
// 010000 10000 00000 00000 00000 011000 eret
wire i_mtc0 = (op==6'h10) & (rs==5'h04) & (func==6'h00);
wire i_mfc0 = (op==6'h10) & (rs==5'h00) & (func==6'h00);
wire i_eret = (op==6'h10) & (rs==5'h10) & (func==6'h18);
assign tlbwi = (op==6'h10) & (rs==5'h10) & (func==6'h02);
assign tlbwr = (op==6'h10) & (rs==5'h10) & (func==6'h06);
assign windex = i_mtc0 & (rd==5'h00); // write index
assign wentlo = i_mtc0 & (rd==5'h02); // write entry_lo
assign wcontx = i_mtc0 & (rd==5'h04); // write context
assign wenthi = i_mtc0 & (rd==5'h09); // write entry_hi
assign wsta = i_mtc0 & (rd==5'h0c) | exc | i_eret; // write status
assign wcau = i_mtc0 & (rd==5'h0d) | exc; // write cause
assign wepc = i_mtc0 & (rd==5'h0e) | exc; // write epc
//wire rcontx = i_mfc0 & (rd==5'h04); // read context
wire rstatus = i_mfc0 & (rd==5'h0c); // read status
wire rcause = i_mfc0 & (rd==5'h0d); // read cause
wire repc = i_mfc0 & (rd==5'h0e); // read epc
assign c0rn[1] = rcause | repc; // c0rn 00 01 10 11
assign c0rn[0] = rstatus | repc; // contx sta cau epc
assign rc0 = i_mfc0; // read c0 regs
assign wc0 = i_mtc0; // write c0 regs
wire [2:0] exccode;
// 100 00 itlb_exc
// 101 00 dtlb_exc
assign exccode[2] = itlb_exc | dtlb_exc;
assign exccode[1] = 1'b0;
assign exccode[0] = dtlb_exc;
assign cause = {27'h0, exccode, 2'b00};
wire r_type, i_add, i_sub, i_and, i_or, i_xor, i_sll, i_srl, i_sra, i_jr;
and(r_type, ~op[5], ~op[4], ~op[3], ~op[2], ~op[1], ~op[0]); // r format
and(i_add, r_type, func[5], ~func[4], ~func[3], ~func[2], ~func[1], ~func[0]);
and(i_sub, r_type, func[5], ~func[4], ~func[3], ~func[2], func[1], ~func[0]);
and(i_and, r_type, func[5], ~func[4], ~func[3], func[2], ~func[1], ~func[0]);
and(i_or, r_type, func[5], ~func[4], ~func[3], func[2], ~func[1], func[0]);

```



```

and(i_xor,r_type, func[5],~func[4],~func[3], func[2], func[1],~func[0]);
and(i_sll,r_type,~func[5],~func[4],~func[3],~func[2],~func[1],~func[0]);
and(i_srl,r_type,~func[5],~func[4],~func[3],~func[2], func[1],~func[0]);
and(i_sra,r_type,~func[5],~func[4],~func[3],~func[2], func[1], func[0]);
and(i_jr, r_type,~func[5],~func[4], func[3],~func[2],~func[1],~func[0]);
wire i_addi,i_andi,i_ori,i_xori,i_lw,i_sw,i_beq,i_bne,i_lui;
and(i_addi,~op[5],~op[4], op[3],~op[2],~op[1],~op[0]);
and(i_andi,~op[5],~op[4], op[3], op[2],~op[1],~op[0]);
and(i_ori, ~op[5],~op[4], op[3], op[2],~op[1], op[0]);
and(i_xori,~op[5],~op[4], op[3], op[2], op[1],~op[0]);
and(i_lw, op[5],~op[4],~op[3],~op[2], op[1], op[0]);
and(i_sw, op[5],~op[4], op[3],~op[2], op[1], op[0]);
and(i_beq, ~op[5],~op[4],~op[3], op[2],~op[1],~op[0]);
and(i_bne, ~op[5],~op[4],~op[3], op[2],~op[1], op[0]);
and(i_lui, ~op[5],~op[4], op[3], op[2], op[1], op[0]);
wire i_j,i_jal;
and(i_j, ~op[5],~op[4],~op[3],~op[2], op[1],~op[0]);
and(i_jal, ~op[5],~op[4],~op[3],~op[2], op[1], op[0]);
wire f_type,i_lwcl,i_swcl,i_fadd,i_fsub,i_fmul,i_fdiv,i_fsqrt;
and(f_type,~op[5], op[4],~op[3],~op[2],~op[1], op[0]); // f format
and(i_lwcl, op[5], op[4],~op[3],~op[2],~op[1], op[0]);
and(i_swcl, op[5], op[4], op[3],~op[2],~op[1], op[0]);
and(i_fadd,f_type,~func[5],~func[4],~func[3],~func[2],~func[1],~func[0]);
and(i_fsub,f_type,~func[5],~func[4],~func[3],~func[2],~func[1], func[0]);
and(i_fmul,f_type,~func[5],~func[4],~func[3],~func[2], func[1],~func[0]);
and(i_fdiv,f_type,~func[5],~func[4],~func[3],~func[2], func[1], func[0]);
and(i_fsqrt,f_type,~func[5],~func[4],~func[3],func[2],~func[1],~func[0]);
wire i_rs = i_add | i_sub | i_and | i_or | i_xor | i_jr | i_addi |
            i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_sw | i_beq | i_bne |
            i_lwcl | i_swcl;
wire i_rt = i_add | i_sub | i_and | i_or | i_xor | i_sll | i_srl |
            i_sra | i_sw | i_beq | i_bne | i_mtc0;
assign stall_lw = ewreg & em2reg & (ern != 0) & (i_rs & (ern == rs) |
                                                    i_rt & (ern == rt));

reg [1:0] fwda, fwdb;
always @ (ewreg or mwreg or ern or mrn or em2reg or mm2reg or rs or
rt) begin
    fwda = 2'b00; // default forward a: no hazards
    if (ewreg & (ern != 0) & (ern == rs) & ~em2reg) begin
        fwda = 2'b01; // select exe_alu
    end else begin
        if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rs) & ~mm2reg) begin
            fwda = 2'b10; // select mem_alu
        end else begin
            if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rs) & mm2reg) begin
                fwda = 2'b11; // select mem_lw
            end
        end
    end
end

```

```

        end
    end
    end
    fwdb = 2'b00; // default forward b: no hazards
    if (ewreg & (ern != 0) & (ern == rt) & ~em2reg) begin
        fwdb = 2'b01; // select exe_alu
    end else begin
        if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rt) & ~mm2reg) begin
            fwdb = 2'b10; // select mem_alu
        end else begin
            if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rt) & mm2reg) begin
                fwdb = 2'b11; // select mem_lw
            end
        end
    end
end
end
end
assign wreg    =(i_add  | i_sub  | i_and  | i_or   | i_xor  | i_sll  |
                 i_srl  | i_sra  | i_addi | i_andi | i_ori  | i_xori |
                 i_lw   | i_lui  | i_jal  | i_mfc0) &
                 wpcir & ~ecancel & ~dtlb_exc;
assign regrt.  = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_lui |
                 i_lwcl | i_mfc0;
assign jal     = i_jal;
assign m2reg   = i_lw;
assign shift   = i_sll | i_srl | i_sra;
assign aluimm  = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_lui |
                 i_sw | i_lwcl | i_swcl;
assign sext    = i_addi | i_lw | i_sw | i_beq | i_bne | i_lwcl | i_swcl;
assign aluc[3] = i_sra;
assign aluc[2] = i_sub | i_or  | i_srl | i_sra | i_ori  | i_lui;
assign aluc[1] = i_xor | i_sll | i_srl | i_sra | i_xori | i_beq |
                 i_bne | i_lui;
assign aluc[0] = i_and | i_or  | i_sll | i_srl | i_sra | i_andi | i_ori;
assign wmem     = (i_sw | i_swcl) & wpcir & ~ecancel & ~dtlb_exc;
assign pcsource[1] = i_jr | i_j | i_jal;
assign pcsource[0] = i_beq & rsrtequ | i_bne & ~rsrtequ | i_j | i_jal;
// fop: 000: fadd 001: fsub 01x: fmul 10x: fdiv 11x: fsqrt
wire [2:0] fop;
assign fop[0] = i_fsub; // fpu operation control code
assign fop[1] = i_fmul | i_fsqr;
assign fop[2] = i_fdiv | i_fsqr;
// stall caused by fp data hazards
wire i_fs = i_fadd | i_fsub | i_fmul | i_fdiv | i_fsqr; // use fs
wire i_ft = i_fadd | i_fsub | i_fmul | i_fdiv;          // use ft
assign stall_fp = (e1w & (i_fs & (eln == fs) | i_ft & (eln == ft))) |
                  (e2w & (i_fs & (e2n == fs) | i_ft & (e2n == ft)));
assign fwdfa = e3w & (e3n == fs); // forward fpu e3d to fp a
assign fwdfb = e3w & (e3n == ft); // forward fpu e3d to fp b

```

```

assign wfpr = i_lwcl & wpcir & ~ecancel & ~dtlb_exc; // fp regfile we
assign fwdla = mwfpr & (mrn == fs); // forward mmo to fp a
assign fwdlb = mwfpr & (mrn == ft); // forward mmo to fp b
assign stall_lwcl = ewfpr & (i_fs & (ern == fs) | i_ft & (ern == ft));
assign swfp = i_swcl; // select signal
assign fwdf = swfp & e3w & (ft == e3n); // forward to id stage
assign fwdfe = swfp & e2w & (ft == e2n); // forward to exe stage
assign stall_swcl = swfp & elw & (ft == eln); // stall
assign wpcir = ~(stall_div_sqrt | stall_others);
wire stall_others = stall_lw | stall_fp | stall_lwcl | stall_swcl | st;
assign fc = fop & {3{~stall_others}};
assign wf = i_fs & wpcir;
assign fasmds = i_fs;
endmodule

```

以下是主存模块，分为 4 个区间。

```

module physical_memory #(parameter A_WIDTH = 32)
(a, dout, din, strobe, rw, ready, clk, memclk, clrn);
input [A_WIDTH-1:0] a;
output [31:0] dout;
input [31:0] din;
input strobe;
input rw;
output ready;
input clk, memclk, clrn;
// for memory ready
reg [2:0] wait_counter;
reg ready;
always @ (negedge clrn or posedge clk) begin
    if (clrn == 0) begin
        wait_counter <= 3'b0;
    end else begin
        if (strobe) begin
            if (wait_counter == 3'h5) begin
                ready <= 1'b1;
                wait_counter <= 3'b0;
            end else begin
                ready <= 1'b0;
                wait_counter <= wait_counter + 3'b1;
            end
        end else begin
            ready <= 1'b0;
            wait_counter <= 3'b0;
        end
    end
end
end
end

```

```

// 31 30 29 28 ... 15 14 13 12 ... 3 2 1 0
// 0 0 0 0      0 0 0 0      0 0 0 0 (0) 0x0000_0000
// 0 0 0 1      0 0 0 0      0 0 0 0 (1) 0x1000_0000
// 0 0 1 0      0 0 0 0      0 0 0 0 (2) 0x2000_0000
// 0 0 1 0      0 0 1 0      0 0 0 0 (3) 0x2000_2000
wire [31:0] m_out32 = a[13] ? mem_data_out3 : mem_data_out2;
wire [31:0] m_out10 = a[28] ? mem_data_out1 : mem_data_out0;
wire [31:0] mem_out = a[29] ? m_out32      : m_out10;
assign      dout     = ready ? mem_out      : 32'hzzzz_zzzz;

// (0) 0x0000_0000- (virtual address 0x8000_0000-)
wire [31:0] mem_data_out0;
wire      write_enable0 = ~a[29] & ~a[28] & rw & ~clk;
lpm_ram_dq ram0 (.data(din),.address(a[8:2]),
                .we(write_enable0),.inclock(memclk),
                .outclock(memclk&strobe),.q(mem_data_out0));
defparam ram0.lpm_width    = 32;
defparam ram0.lpm_widthad  = 7;
defparam ram0.lpm_indata   = "registered";
defparam ram0.lpm_outdata  = "registered";
defparam ram0.lpm_file     = "cpu_cache_tlb_0.mif";
defparam ram0.lpm_address_control = "registered";

// (1) 0x1000_0000- (virtual address 0x9000_0000-)
wire [31:0] mem_data_out1;
wire      write_enable1 = ~a[29] & a[28] & rw & ~clk;
lpm_ram_dq ram1 (.data(din),.address(a[8:2]),
                .we(write_enable1),.inclock(memclk),
                .outclock(memclk&strobe),.q(mem_data_out1));
defparam ram1.lpm_width    = 32;
defparam ram1.lpm_widthad  = 7;
defparam ram1.lpm_indata   = "registered";
defparam ram1.lpm_outdata  = "registered";
defparam ram1.lpm_file     = "cpu_cache_tlb_1.mif";
defparam ram1.lpm_address_control = "registered";

// (2) 0x2000_0000- (mapped va 0x0000_0000-)
wire [31:0] mem_data_out2;
wire      write_enable2 = a[29] & ~a[13] & rw & ~clk;
lpm_ram_dq ram2 (.data(din),.address(a[8:2]),
                .we(write_enable2),.inclock(memclk),
                .outclock(memclk&strobe),.q(mem_data_out2));
defparam ram2.lpm_width    = 32;
defparam ram2.lpm_widthad  = 7;
defparam ram2.lpm_indata   = "registered";

```

```

defparam ram2.lpm_outdata = "registered";
defparam ram2.lpm_file    = "cpu_cache_tlb_2.mif";
defparam ram2.lpm_address_control = "registered";

// (3) 0x2000_2000- (mapped va 0x0000_0000-)
wire [31:0] mem_data_out3;
wire        write_enable3 = a[29] & a[13] & rw & ~clk;
lpm_ram_dq ram3 (.data(din), .address(a[8:2]),
                .we(write_enable3), .inclock(memclk),
                .outclock(memclk&strobe), .q(mem_data_out3));

defparam ram3.lpm_width    = 32;
defparam ram3.lpm_widthad = 7;
defparam ram3.lpm_indata   = "registered";
defparam ram3.lpm_outdata  = "registered";
defparam ram3.lpm_file     = "cpu_cache_tlb_3.mif";
defparam ram3.lpm_address_control = "registered";
endmodule

```

13.5 带有 Cache 及 TLB 的 CPU 的测试程序和仿真波形

本节给出 CPU 的测试程序及数据。以下是初始化和异常处理程序。

```

DEPTH = 128;           % Memory depth and width are required %
WIDTH = 32;            % Enter a decimal number %
ADDRESS_RADIX = HEX;  % Address and value radices are optional %
DATA_RADIX = HEX;     % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %
                      % otherwise specified, radices = HEX %

CONTENT
BEGIN
    % physical address = 0x0000_0000 %
    % reset entry, va = 0x8000_0000 %
    0: 08000070; % (00) j    init          # jump to init %
    1: 00000000; % (04) nop %
    % EXC_BASE: % exception/interrupt entry %
    2: 401a6800; % (08) mfc0 r26, C0_CAUSE # read cp0 Cause reg %
    3: 335a001c; % (0c) andi r26, r26, 0x1c # get ExcCode, 3 bits here %
    4: 3c1b8000; % (10) lui  r27, 0x8000 # %
    5: 037ad825; % (14) or   r27, r27, r26 # %
    6: 8f7b0040; % (18) lw   r27, j_table(r27) # get address from table %
    7: 00000000; % (1c) nop # %
    8: 03600008; % (20) jr   r27 # jump to that address %
    9: 00000000; % (24) nop # %
[a..f] : 0;
    % j_table: % address table for exception and interrupt %
    10: 80000030; % (40) int_entry # 0. address for interrupt %
    11: 8000003c; % (44) sys_entry # 1. address for Syscall %

```

```

12: 80000054; % (48) uni_entry # 2. address for Unimpl. inst. %
13: 80000068; % (4c) ovf_entry # 3. address for Overflow %
14: 800000c0; % (50) itlb_entry # 4. address for itlb miss %
15: 80000140; % (54) dtlb_entry # 5. address for dtlb miss %
16: 80000000; % (58) %
17: 80000000; % (5c) %
[18..2f] : 0;
    % itlb_entry: %
30: 3c1b8000; % (c0) lui r27, 0x8000 # 0x800001f8: counter %
31: 8f7a01f8; % (c4) lw r26, 0x1f8(r27) # load itlb index counter %
32: 235a0001; % (c8) addi r26, r26, 1 # index + 1 %
33: 335a0007; % (cc) andi r26, r26, 7 # 3-bit index %
34: af7a01fc; % (d0) sw r26, 0x1fc(r27) # store index %
35: 3c1b0000; % (d4) lui r27, 0x0000 # itlb tag %
36: 037ad025; % (d8) or r26, r27, r26 # itlb tag and index %
37: 409a0000; % (dc) mtc0 r26, C0_INDEX # move to c0 index %
38: 401b2000; % (e0) mfc0 r27, C0_CONTEXT # move from c0 context %
39: 8f7a0000; % (e4) lw r26, 0x0(r27) # get pte %
3a: 409a1000; % (e8) mtc0 r26, C0_ENTRY_LO # move to c0 entry_lo %
3b: 001bd280; % (ec) sll r26, r27, 10 # get bad vpn %
3c: 001ad302; % (f0) srl r26, r26, 12 # for c0 entry_hi %
3d: 409a4800; % (f4) mtc0 r26, C0_ENTRY_HI # move to entry_hi %
3e: 42000002; % (f8) tlbbwi # update itlb %
3f: 42000018; % (fc) eret # return from exception %
40: 00000000; % (100) nop # %
[41..4f] : 0;
    % dtlb_entry: %
50: 3c1b8000; % (140) lui r27, 0x8000 # 0x800001fc: counter %
51: 8f7a01fc; % (144) lw r26, 0x1fc(r27) # load dtlb index counter %
52: 235a0001; % (148) addi r26, r26, 1 # index + 1 %
53: 335a0007; % (14c) andi r26, r26, 7 # 3-bit index %
54: af7a01fc; % (150) sw r26, 0x1fc(r27) # store index %
55: 3c1b4000; % (154) lui r27, 0x4000 # dtlb tag %
56: 037ad025; % (158) or r26, r27, r26 # dtlb tag and index %
57: 409a0000; % (15c) mtc0 r26, C0_INDEX # move to c0 index %
58: 401b2000; % (160) mfc0 r27, C0_CONTEXT # move from c0 context %
59: 8f7a0000; % (164) lw r26, 0x0(r27) # get pte %
5a: 409a1000; % (168) mtc0 r26, C0_ENTRY_LO # move to c0 entry_lo %
5b: 001bd280; % (16c) sll r26, r27, 10 # get bad vpn %
5c: 001ad302; % (170) srl r26, r26, 12 # for c0 entry_hi %
5d: 409a4800; % (174) mtc0 r26, C0_ENTRY_HI # move to entry_hi %
5e: 42000002; % (178) tlbbwi # update dtlb %
5f: 42000018; % (17c) eret # return from exception %
60: 00000000; % (180) nop # %
[61..6f] : 0;

    % init %

```



```
70: 40800000; % (1c0) mtc0 r0, CO_INDEX # CO_INDEX <-- 0 (itlb[0]) %
71: 3c1b9000; % (1c4) lui r27, 0x9000 # page table base %
72: 8f7a0000; % (1c8) lw r26, 0x0(r27) # 1st entry of page table %
73: 409a1000; % (1cc) mtc0 r26, CO_ENTRY_LO # CO_ENTRY_LO <-- v,d,c,pfn %
74: 3c1a0000; % (1d0) lui r26, 0x0 # va (=0) for CO_ENTRY_HI %
75: 409a4800; % (1d4) mtc0 r26, CO_ENTRY_HI # CO_ENTRY_HI <-- vpn (0) %
76: 42000002; % (1d8) tlbwi # write itlb for user prog %
77: 409b2000; % (1dc) mtc0 r27, CO_CONTEXT # CO_CONTEXT <-- PTEBase %
78: 341a003f; % (1e0) ori r26, r0, 0x3f # enable exceptions %
79: 409a6000; % (1e4) mtc0 r26, CO_STATUS # CO_STATUS <-- 0..00111111 %
7a: 3c010000; % (1e8) lui r1, 0x0 # va = 0x0000_0000 %
7b: 00200008; % (1ec) jr r1 # jump to user program %
7c: 00000000; % (1f0) nop # %
7d: 00000000; % (1f4) nop # %
7e: 00000000; % (1f8) .data 0 # itlb index counter %
7f: 00000000; % (1fc) .data 0 # dtlb index counter %
END ;
```

页表，此处很小，实际很大。系统软件可以维护这个页表：

```
DEPTH = 128; % Memory depth and width are required %
WIDTH = 32; % Enter a decimal number %
ADDRESS_RADIX = HEX; % Address and value radices are optional %
DATA_RADIX = HEX; % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %
% otherwise specified, radices = HEX %

CONTENT
BEGIN
    % physical address = 0x1000_0000 %
    % page table, va = 0x9000_0000 %
    0: 00820000; % (00) va: 0000_0000 --> pa: 20000000 ; 1 of 8: valid bit %
    1: 00820002; % (04) va: 0000_1000 --> pa: 20002000 ; 1 of 8: valid bit %
    2: 00820001; % (08) va: 0000_2000 --> pa: 20001000 ; 1 of 8: valid bit %
    3: 008200f0; % (0c) va: 0000_3000 --> pa: 200f0000 ; 1 of 8: valid bit %
    [4..7F] : 00000000;
END ;
```

IU / FPU 测试程序：

```
DEPTH = 128; % Memory depth and width are required %
WIDTH = 32; % Enter a decimal number %
ADDRESS_RADIX = HEX; % Address and value radices are optional %
DATA_RADIX = HEX; % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %
% otherwise specified, radices = HEX %

CONTENT
BEGIN
    % physical address = 0x2000_0000 %
    0 : 20011100; %(20000000) addi r1,r0,0x1100 # address of data[0] %
    1 : C4200000; %(20000004) lwcl f0, 0x0(r1) # load fp data %
```

```

2 : C4210050; %(20000008)   lwcl  f1, 0x50(r1)  # load fp data      %
3 : C4220054; %(2000000C)   lwcl  f2, 0x54(r1)  # load fp data      %
4 : C4230058; %(20000010)   lwcl  f3, 0x58(r1)  # load fp data      %
5 : C424005C; %(20000014)   lwcl  f4, 0x5c(r1)  # load fp data      %
6 : 46002100; %(20000018)   add.s  f4,  f4, f0    # f4: stall 1      %
7 : 460418C1; %(2000001C)   sub.s  f3,  f3, f4    # f4: stall 2      %
8 : 46022082; %(20000020)   mul.s  f2,  f4, f2    # mul              %
9 : 46040842; %(20000024)   mul.s  f1,  f1, f4    # mul              %
A : E4210070; %(20000028)   swcl  f1, 0x70(r1)  # f1: stall 1      %
B : E4220074; %(2000002C)   swcl  f2, 0x74(r1)  # store fp data     %
C : E4230078; %(20000030)   swcl  f3, 0x78(r1)  # store fp data     %
D : E424007C; %(20000034)   swcl  f4, 0x7c(r1)  # store fp data     %
E : 20020004; %(20000038)   addi   r2,  r0,  4    # counter          %
F : C4230000; %(2000003C) 13: lwcl  f3, 0x0(r1)  # load fp data      %
10 : C4210050; %(20000040)   lwcl  f1, 0x50(r1)  # load fp data      %
11 : 46030840; %(20000044)   add.s  f1,  f1, f3    # stall 1          %
12 : 46030841; %(20000048)   sub.s  f1,  f1, f3    # stall 2          %
13 : E4210030; %(2000004C)   swcl  f1, 0x30(r1)  # stall 1          %
14 : C4051104; %(20000050)   lwcl  f5,0x1104(r0)  # load fp data      %
15 : C4061108; %(20000054)   lwcl  f6,0x1108(r0)  # load fp data      %
16 : C408110C; %(20000058)   lwcl  f8,0x110c(r0)  # load fp data      %
17 : 460629C3; %(2000005C)   div.s  f7,  f5, f6    # div              %
18 : 46004244; %(20000060)   sqrt.s f9,  f8    # sqrt             %
19 : 46004A84; %(20000064)   sqrt.s f10, f9    # sqrt             %
1A : 2042FFFF; %(20000068)   addi   r2,  r2, -1    # counter - 1      %
1B : 1440FFF3; %(2000006C)   bne    r2,  r0, 13    # finish?          %
1C : 20210004; %(20000070)   addi   r1,  r1,  4    # address+4, DELAY SLOT %
1D : 3c010000; %(20000074)  iu_test: lui  r1, 0    # address of data[0] %
1E : 34241150; %(20000078)   ori    r4, r1, 0x1150  # address of data[0] %
1F : 0c000038; %(2000007C)  call:   jal  sum    # call function     %
20 : 20050004; %(20000080)  dslot1: addi r5,r0,4    # DELYED SLOT(DS)  %
21 : ac820000; %(20000084)  return: sw  r2, 0(r4)  # store result      %
22 : 8c890000; %(20000088)   lw     r9, 0(r4)    # check sw          %
23 : 01244022; %(2000008C)   sub    r8, r9, r4    # sub: r8 <-- r9 - r4 %
24 : 20050003; %(20000090)   addi   r5, r0,  3    # counter          %
25 : 20a5ffff; %(20000094)  loop2: addi r5,r5,-1    # counter - 1      %
26 : 34a8ffff; %(20000098)   ori    r8, r5, 0xffff  # zero-extend: 0000ffff %
27 : 39085555; %(2000009C)   xori   r8, r8, 0x5555  # zero-extend: 0000aaaa %
28 : 2009ffff; %(200000A0)   addi   r9, r0, -1    # sign-extend: ffffffff %
29 : 312affff; %(200000A4)   andi   r10, r9,0xffff  # zero-extend: 0000ffff %
2A : 01493025; %(200000A8)   or     r6, r10, r9    # or: ffffffff      %
2B : 01494026; %(200000AC)   xor    r8, r10, r9    # xor: ffff0000     %
2C : 01463824; %(200000B0)   and    r7, r10, r6    # and: 0000ffff     %
2D : 10a00003; %(200000B4)   beq    r5, r0, shift  # if r5 = 0, goto shift %
2E : 00000000; %(200000B8)  dslot2: nop        # DS               %
2F : 08000025; %(200000BC)   j      loop2      # jump loop2        %
30 : 00000000; %(200000C0)  dslot3: nop        # DS               %

```

```

31 : 2005ffff; %(200000C4) shift: addi r5,r0,-1 # r5 = ffffffff %
32 : 000543c0; %(200000C8) sll r8, r5, 15 # << 15 = ffff8000 %
33 : 00084400; %(200000CC) sll r8, r8, 16 # << 16 = 80000000 %
34 : 00084403; %(200000D0) sra r8, r8, 16 # >>> 16 = ffff8000 %
35 : 00084c32; %(200000D4) srl r8, r8, 15 # >> 15 = 0001ffff %
36 : 08000036; %(200000D8) finish: j finish # dead loop %
37 : 00000000; %(200000DC) dslot4: nop # DS %
38 : 00004020; %(200000E0) sum: add r8, r0, r0 # sum %
39 : 8c890000; %(200000E4) loop: lw r9, 0(r4) # load data %
3A : 01094020; %(200000E8) add r8, r8, r9 # sum %
3B : 20a5ffff; %(200000EC) addi r5, r5, -1 # counter - 1 %
3C : 14a0fffc; %(200000F0) bne r5, r0, loop # finish? %
3D : 20840004; %(200000F4) dslot5: addi r4,r4,4 # address + 4, DS %
3E : 03e00008; %(200000F8) jr r31 # return %
3F : 00081000; %(200000FC) dslot6: sll r2,r8,0 # move res. to v0, DS %
[40..7F] : 0;
END ;

```

IU/FPU 测试数据:

```

DEPTH = 128;          % Memory depth and width are required %
WIDTH = 32;           % Enter a decimal number %
ADDRESS_RADIX = HEX; % Address and value radices are optional %
DATA_RADIX = HEX;     % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %
                      % otherwise specified, radices = HEX %

CONTENT
BEGIN
    % physical address = 0x2000_2000 %
[0..3F] : 0; % (20002000..200020FC) 0 %
40 : BF800000; % (20002100) 1 01111111 00..0 fp -1 %
41 : 40800000; % (20002104) %
42 : 40000000; % (20002108) %
43 : 41100000; % (2000210C) %
[44..53] : 0; % (20002110..2000214C) 0 %
54 : 40C00000; % (20002150) 0 10000001 10..0 data[0] 4.5%
55 : 41C00000; % (20002154) 0 10000011 10..0 data[1] %
56 : 43C00000; % (20002158) 0 10000111 10..0 data[2] %
57 : 47C00000; % (2000215C) 0 10001111 10..0 data[3] %
[58..7F] : 0; % (20002160..200021FC) 0 %
END ;

```

图 13.10 ~ 图 13.12 是执行测试程序时的部分波形。复位后, CPU 从虚拟地址 0x80000000 开始执行程序, 主要工作是为用户程序初始化一个 ITLB 项。然后转去执行用户程序。当用户程序引起 DTLB 不命中异常时, 转去执行异常处理程序, 填充 DTLB 项, 然后返回。为了看波形图方便, 我们假设 Cache 不命中时需要 6 个周期访问存储器 (实际不止 6 个周期)。

 


图 13.10 流水线 CPU 仿真波形图 (复位后)

图 13.10 中的 v_pc 是指令的虚拟地址，pc 是实际地址。这个区域的地址转换不经过 ITLB。由于是刚开始，指令 Cache 一定是不命中。

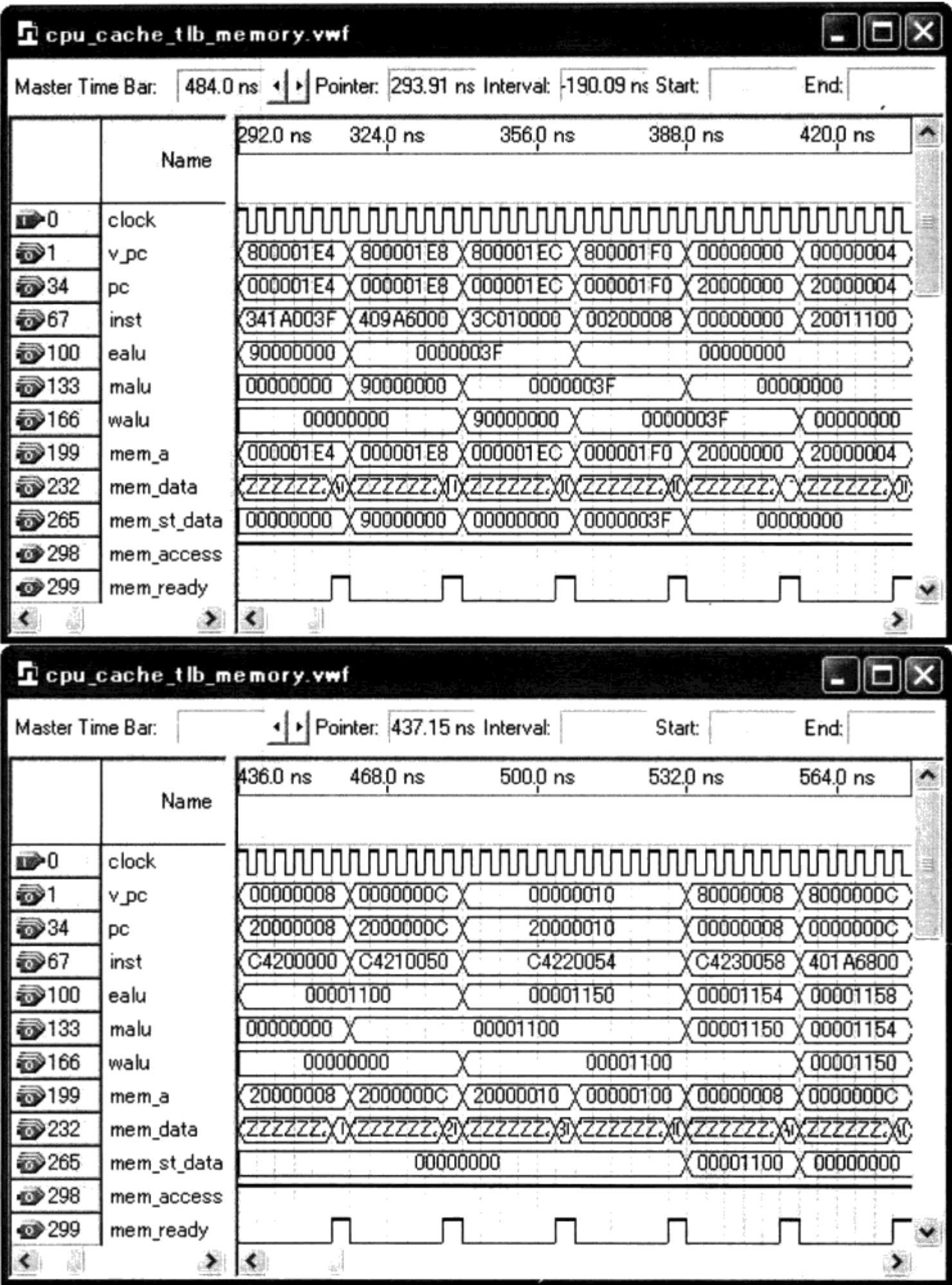


图 13.11 流水线 CPU 仿真波形图 (转用户程序)

图 13.11 上半部分示出的是初始化完成后转去执行用户程序的波形。下半部分示出的是 lwc1 指令执行到 MEM 级时 DTLB 不命中而转去执行异常处理程序的波形。

 


图 13.12 流水线 CPU 仿真波形图 (从异常返回和指令 Cache 命中)

图 13.12 上半部分是从异常处理返回时的波形。返回地址是 0x00000004，即重新执行 lwc1 指令 (Cache 命中)。下半部分是指令 Cache 命中时的波形。